
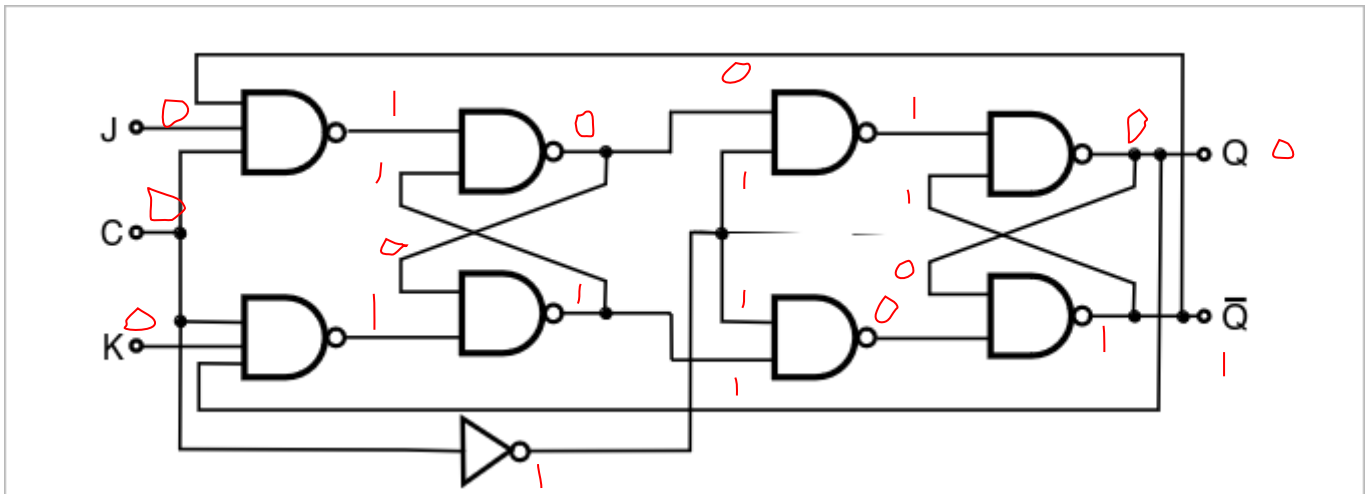


Problem 10.1


Base Case

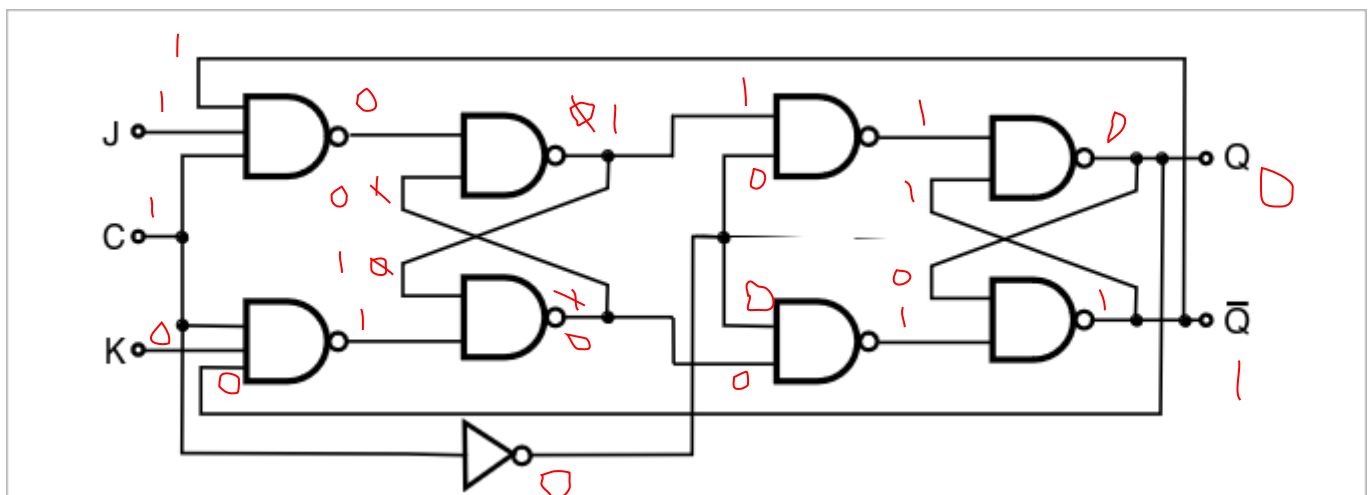


a) $J = 1, C = 1$



b) $J = 0, C = 0$

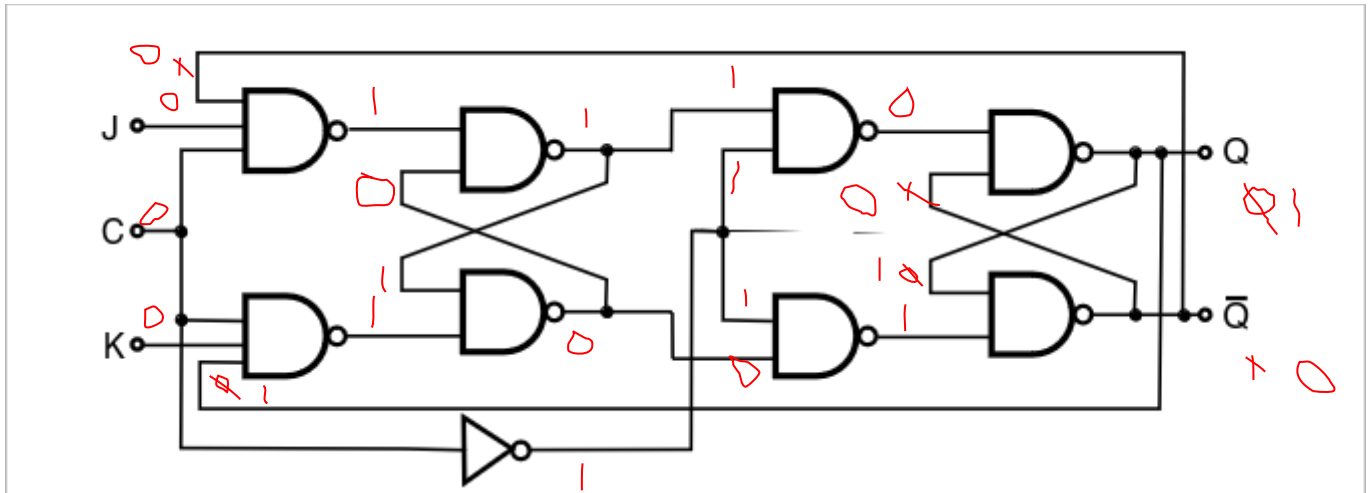

c) $J = 1, K = 1, C = 1$

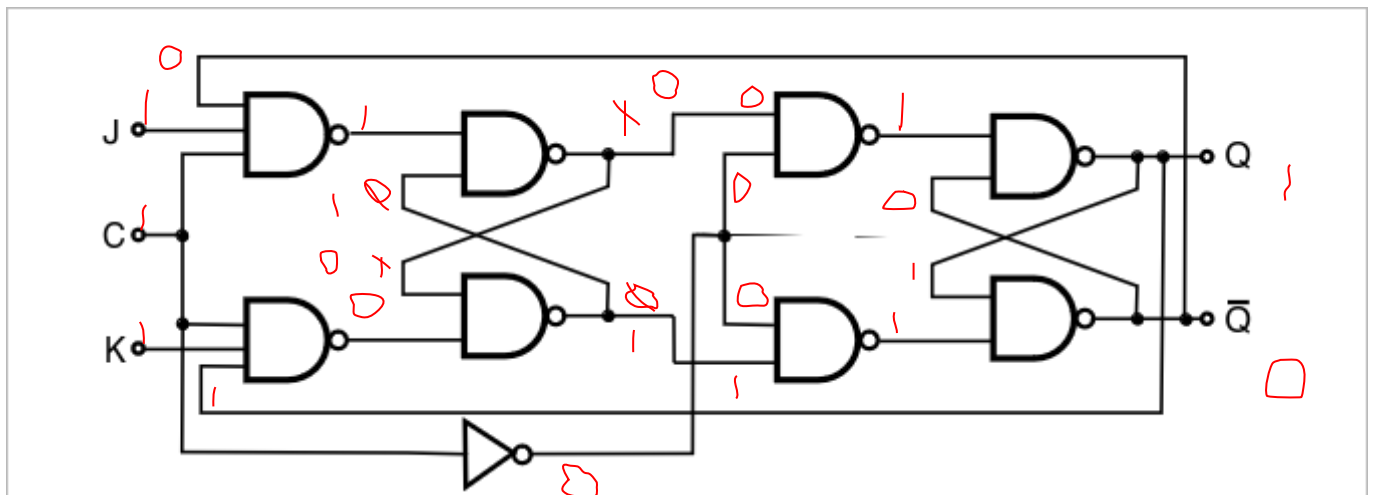

d) $J = 0, K = 0, C = 0$

